

# 介面實驗

## 實驗七

### 類比訊號處理

班級：機械 3A

學號：108303013

姓名：黃鉦淳

日期：111/01/15

# 介面實驗工作日誌

實驗七

111 年 01 月 15 日

組別		姓名	黃鈺淳	學號	108303013
實驗起始時間	110/12/17			費時	1 個月
實驗結束時間	111/01/15				
所遭遇問題	電路不會接				
解決方法	狂問學長				
完及成心項得目・	短時間不想碰電路了ㄟ				
調查	<input type="checkbox"/> 是否有看課程講解影片 是否實用？有何建議？			<input type="checkbox"/> 是否有看實驗教學影片 是否實用？有何建議？	

## 一、程式碼

### 實驗一 反向放大電路及非反向放大電路實作

Language : C

```
#include "c4mlib.h"
```

```
#define arrSize 21
```

```
void ADCPostPro_step(void *VoidStr_p);
```

```
void SPIDACTrm_step(void *VoidStr_p);
```

```
void ADC_init();
```

```
void SPI_init();
```

```
void timer3_init();
```

```
typedef struct
```

```
{  
    uint16_t *InData_p;           /*Pointer points to the Input Data Source */  
    uint16_t *DataList_p;        /* Pointer points to the buffer array */  
    uint8_t DataLength;          /* Length of Datalist */  
    uint8_t DataCount;           /*Data Count of the data in list*/  
    uint8_t TaskId;              // The TaskId got after registered  
    uint8_t NextTaskNum;         // Number of Next Task  
    uint8_t *NextTask_p;         // pointer to the List of TaskId for NextTasks  
    volatile uint8_t TrigCount;  // Triggered Counter  
} ADCPostProStr_t;
```

```
typedef struct
```

```
{  
    uint16_t OutData;  
    uint16_t *OutData_p;         /*Pointer points to the Output Data Source */  
    uint16_t *DataList_p;        /* Pointer points to the Out buffer array */  
    uint8_t DataLength;          /* Length of Datalist */  
    uint8_t DataCount;           /*Data Count of the data in list*/  
    uint8_t TaskId;              // The TaskId got after registered  
    uint8_t NextTaskNum;         // Number of Next Task
```

```

        uint8_t *NextTask_p;           // pointer to the List of TaskId for NextTasks
        volatile uint8_t TrigCount; // Triggered Counter
    } DACPreProStr_t;

typedef struct
{
    uint8_t Mode;           /* Transmit Mode*/
    uint8_t CardId;        /* Card Identification Number */
    uint8_t RegAdd;        /* Register Id of the register of this Card*/
    uint8_t Bytes;         // Bytes of the Data to Transmit;
    uint16_t *Data_p;      // Data to be Transmit
    uint8_t Counter;
    uint8_t TaskId;         // The TaskId got after registered
    uint8_t NextTaskNum;    // Number of Next Task
    uint8_t *NextTask_p;    // pointer to the List of TaskId for NextTasks
    volatile uint8_t TrigCount; // Triggered Counter
} SpiDacTrmStr_t;

#define ADCPOSTPRO_LAY(ADCPostPro_str, ListNum, _NextTaskNum,
InDataAdd) \
    uint16_t ADCPostPro_str##_DataList[ListNum]; \
    uint8_t ADCPostPro_str##_NextTaskList[_NextTaskNum]; \
    \
    ADCPostProStr_t ADCPostPro_str = \
    \
    { \
        \
        .InData_p = InDataAdd, \
        \
        .DataList_p = ADCPostPro_str##_DataList, \
        .DataLength = ListNum, \
        \
        .DataCount = 0, \
        \
        .TaskId = 0, \
        \
        .NextTaskNum = _NextTaskNum, \
    }

```

```

        .NextTask_p = ADCPostPro_str##_NextTaskList,
\
        .TrigCount = 0}

#define DACPrePro_LAY(DACPreProStr, ListNum, _NextTaskNum) \
    uint16_t DACPreProStr_DataList[ListNum];           \
    uint8_t DACPreProStr_NextTaskList[_NextTaskNum];   \
    DACPreProStr_t DACPreProStr = {                     \
        .DataList_p = DACPreProStr_DataList,           \
        .DataLength = ListNum,                         \
        .DataCount = 0,                                \
        .TaskId = 0,                                   \
        .OutData_p = 0,                                \
        .NextTaskNum = _NextTaskNum,                   \
        .NextTask_p = DACPreProStr_NextTaskList}

#define SPIDACTrm_LAY(SpiDacTrmStr, _NextTaskNum)
\
    uint8_t SpiDacTrmStr_NextTaskList[1] = {0};
\
    SpiDacTrmStr_t SpiDacTrmStr =
{
    .Mode = 2,      /* Transmit Mode*/
\
    .CardId = 1,    /* Card Identification Number */
\
    .RegAdd = 80, /*参考 操作控制参数快查表 */
\
    .Bytes = 2,     /*参考 操作控制参数快查表 */
\
    .Data_p = 0,    /*Data to be Transmit */
\
    .Counter = 0,
\
    .TaskId = 0,                                         /*The TaskId got after
registered */
\
    .NextTaskNum = _NextTaskNum,                        /*Number of Next Task
*/
\

```

```
        .NextTask_p = SpiDacTrmStr_NextTaskList, /*pointer to the List of TaskId  
for NextTasks*/\  
        .TrigCount = 0}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    C4M_DEVICE_set();
```

```
    //設定 Timer
```

```
    TIM3_HW_LAY();
```

```
    hardware_set(&TIM1_3HWSet_str);
```

```
    //設定 Timer3 中斷
```

```
    TIMHWINT_LAY(TIMINT_Str, 3, 1);
```

```
    timer3_init();
```

```
    //設定 ADC
```

```
    ADC_HW_LAY();
```

```
    hardware_set(&ADCHWSet_str);
```

```
    ADC_init();
```

```
    //設定 ADC 中斷
```

```
    ADCHWINT_LAY(ADCHWINT_Str, 0, 2);
```

```
    hardware_set(&ADCHWINT_Str);
```

```
    //設定 SPI
```

```
    SPI_init();
```

```
    unsigned int ADC_readData;
```

```
    ADCPOSTPRO_LAY(ADC_PostPro_Str, arrSize, 0, &ADC_readData);
```

```
    DACPrePro_LAY(DAC_PostPro_Str, arrSize, 0);
```

```
    SPIDACTrm_LAY(SPI_DAC_Str, 0);
```

```
    HMI_snget_matrix(HMI_TYPE_UI16, 1, DAC_PostPro_Str.DataLength,  
DAC_PostPro_Str.DataList_p);
```

```
    SPI_DAC_Str.Data_p = DAC_PostPro_Str.DataList_p;
```

```

//設定降頻器配置
int period[2];
for (int i = 0; i < sizeof(period) / sizeof(int); i++)
    period[i] = 10;
// int period = 20;

FREQREDU_LAY(FreqRedu_Str, 1, 2, &OCR3A, 2, &period);

int8_t freq_TaskID;
freq_TaskID = FreqRedu_reg(&FreqRedu_Str, &SPIDACTrm_step,
&SPI_DAC_Str, 1, 0);

FreqRedu_en(&FreqRedu_Str, freq_TaskID, ENABLE);

uint8_t TaskID[3];

//將降頻器登入進 Timer 中斷
TaskID[0] = HWInt_reg(&TIMINT_Str, &FreqRedu_step, &FreqRedu_Str);
HWInt_en(&TIMINT_Str, TaskID[0], ENABLE);

//將 ADC 結果登入進 ADC 中斷
RT_REG_IO_LAY(ADC_result_Str, 0, &ADCL, 2, (uint8_t
*)&ADC_readData);
TaskID[1] = HWInt_reg(&ADCHWINT_Str, &RealTimeRegGet_step,
&ADC_result_Str);
// HWInt_en(&ADCHWINT_Str, TaskID[1], ENABLE);

//將 ADC_postPro_step 結果登入進 ADC 中斷
TaskID[2] = HWInt_reg(&ADCHWINT_Str, &ADCPPostPro_step,
&ADC_PostPro_Str);
// HWInt_en(&ADCHWINT_Str, TaskID[2], ENABLE);

sei();

while (1)
{
    ;
}

```

```

        return 0;
    }

void ADC_init()
{
    //設定外部參考電壓
    REGFPT(&ADMUX, 0xC0, 6, 1);

    //設定 10 位元轉換靠右
    REGFPT(&ADMUX, 0x20, 5, 0);

    //設定非連續或觸發轉換
    REGFPT(&ADCSRA, 0x20, 5, DISABLE);

    //設定 ADC1 F1 輸入
    REGFPT(&DDRF, 0x02, 0, 0);

    //設定致能 ADC
    REGFPT(&ADCSRA, 0x80, 7, ENABLE);

    //設定致能 ADC Interrupt
    REGFPT(&ADCSRA, 0x08, 3, ENABLE);

    //設定 ADC 時脈 clk/128
    REGFPT(&ADCSRA, 0x07, 0, 7);

    //設定 ADC1 單通道
    REGFPT(&ADMUX, 0x1f, 0, 1);
}

void SPI_init()
{
    REGFPT(&DDRD, 0x20, 5, 0x01); //設定 PD5 為 MCP4922 晶片選擇
    REGFPT(&DDRB, 0x07, 0, 0x07); //設定 PB1(SCK) / PB2(MOSI)為輸出

    //主板設定
    REGFPT(&SPSR, 0x01, SPI2X, 1); //設定雙倍工作時脈

```



```

    REGFPT(&SPCR, 0x03, SPR0, 0); // SPI_FreqDivide_4
    REGFPT(&SPCR, 0x04, CPHA, 0); //前收後送
    REGFPT(&SPCR, 0x08, CPOL, 0); //設定前緣為上
    REGFPT(&SPCR, 0x10, MSTR, 1); //設定為主板
    REGFPT(&SPCR, 0x20, DORD, 0); //高位元先送
    REGFPT(&SPCR, 0x40, SPE, 1); // SPI 致能
}

void timer3_init()
{
    // normal mode
    REGFPT(&TCCR3A, 0x03, 0, 0);
    // normal mode
    REGFPT(&TCCR3B, 0x18, 3, 1);
    //設定 timer 時脈 clk/1024
    REGFPT(&TCCR3B, 0x07, 0, 4);

    OCR3A = 269;
    //設定 timer3A 致能
    REGFPT(&ETIMSK, 0x10, 4, 1);
}

void ADCPostPro_step(void *VoidStr_p)
{
    volatile ADCPostProStr_t *Str_p = (ADCPostProStr_t *)VoidStr_p;

    Str_p->DataList_p[Str_p->DataCount] = *(Str_p->InData_p);

    if ((Str_p->DataCount + 1) == (Str_p->DataLength))
    {
        cli();
        // HMI_snput_matrix(HMI_TYPE_UI16, 1, Str_p->DataLength, Str_p-
        >DataList_p);
        Str_p->DataCount = 0;
        sei();
    }
    else
        Str_p->DataCount++;
}

```

```

}

void SPIDACTrm_step(void *VoidStr_p)
{
    printf("SPIDACTrm_step\n");
    SpiDacTrmStr_t *Str_p = (SpiDacTrmStr_t *)VoidStr_p; /*Typeset Structure
pointer*/

    REGFPT(&PORTD, 0x20, 0, 0);
    ASA_SPIM_trm(Str_p->Mode, Str_p->CardId, Str_p->RegAdd, Str_p->Bytes,
Str_p->Data_p + Str_p->Counter, 0);
    REGFPT(&PORTD, 0x20, 5, 1);

    //觸發 ADC 轉換
    REGFPT(&ADCSRA, 0x40, 6, 1);

    if ((Str_p->Counter + 1) < arrSize)
        Str_p->Counter++;
    else
        Str_p->Counter = 0;
}

```

Language : Matlab

```
clear;clc;close;
```

```
[port] = remo_open(6);
```

```
% 0 2V
```

```
% 0 4096
```

```
outputVoltage = linspace(0, 1, 21);
```

```
data = uint16(outputVoltage * (2^12/2));
```

```
remo_sinput_matrix(port, data);
```

```
while 1
```

```
    [data] = remo_get_msg(port);
```

```
    disp(data);
```


```
end
```

```
remo_close(port);
```


## 二、實驗數據

### 1. 電路圖

#### 實驗一 反向放大電路及非反向放大電路實作

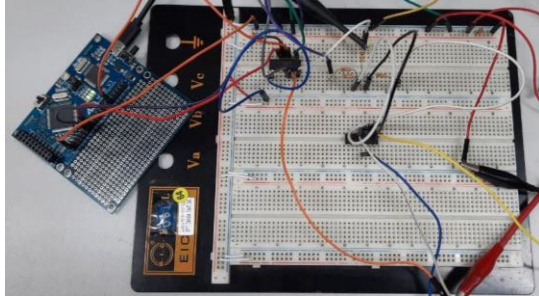


反向放大器

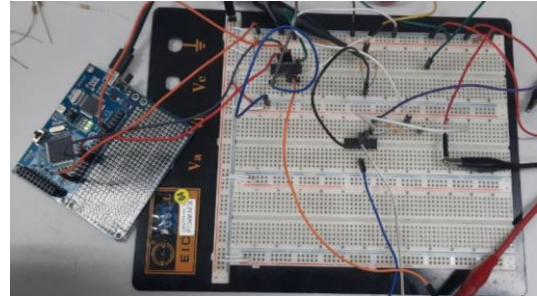


非反向放大器


#### 實驗二 低通濾波器實作

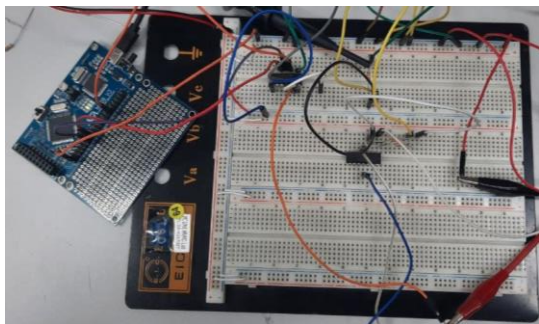

一階低通濾波器

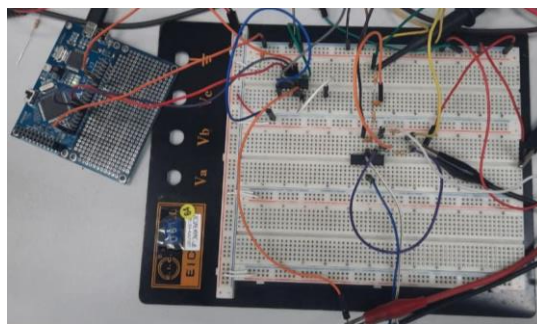


二階低通濾波器

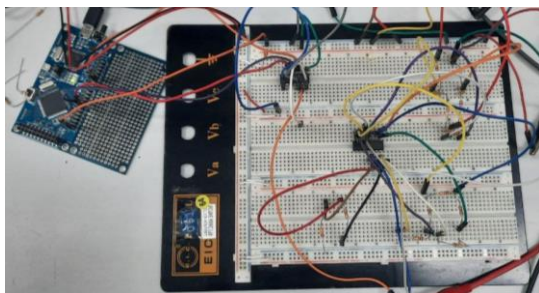


二階差動濾波器


### 實驗三 開迴路增益實測

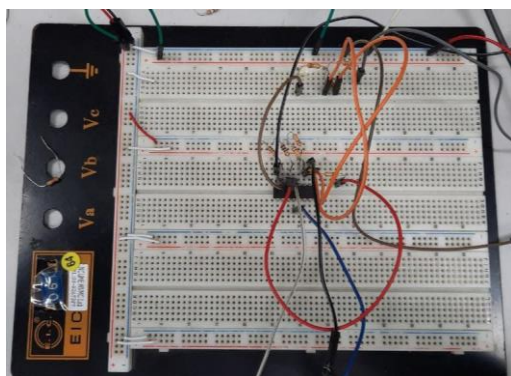

### 實驗四 增益頻寬積實測

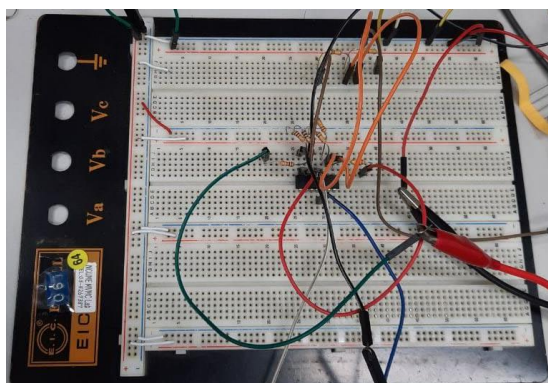


### 實驗五 儀表放大器電路實測

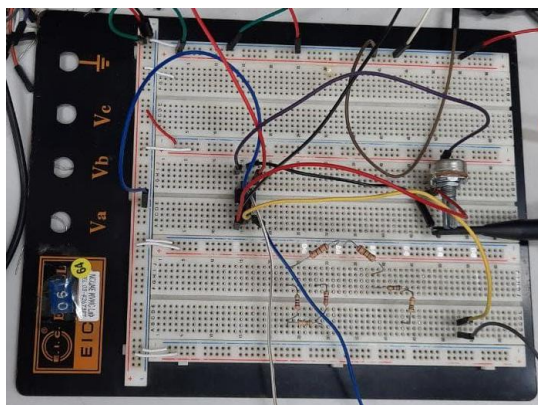





## 實驗六 CMRR量測實驗

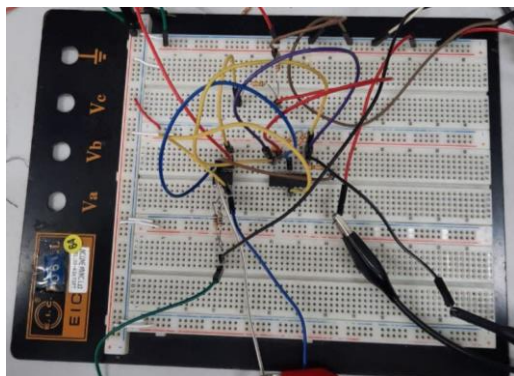


## 實驗七 電磁波雜訊拾取實驗

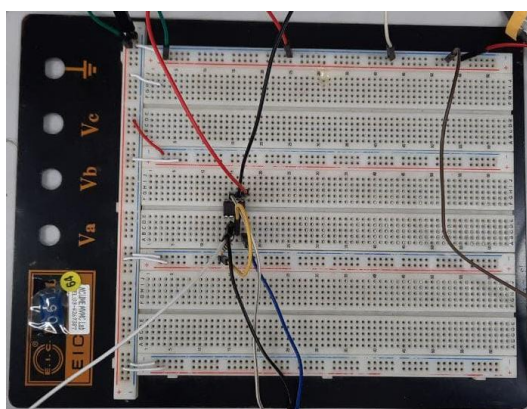

單線被覆線

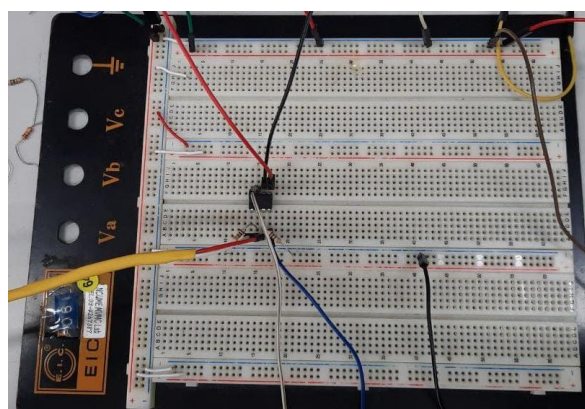

平行被覆線(不相交)

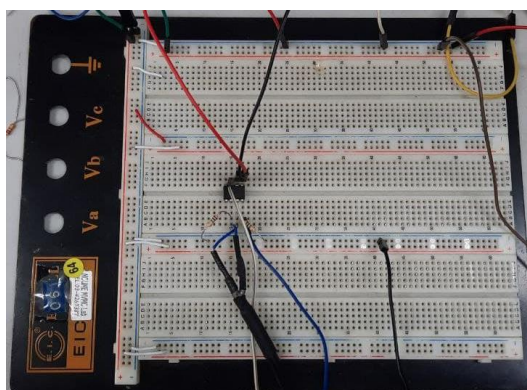


平行被覆線(相交)

## 2. 實驗結果


### 實驗一 反向放大電路及非反向放大電路實作

#### ■ 反向放大電路線性實驗


##### 1. DAC提供電壓輸入，示波器輸出

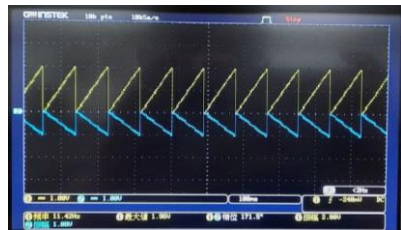

DAC 輸入-5k $\Omega$

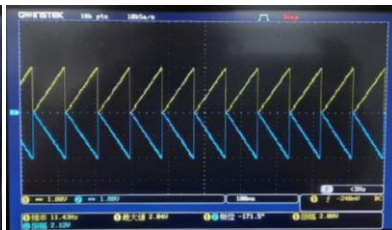

DAC 輸入-10k $\Omega$

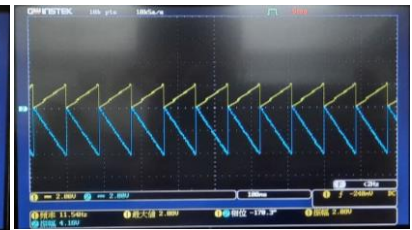

DAC 輸入-20k $\Omega$

#### ■ 反向放大電路頻率響應實驗

##### 1. 輸入電壓4.8V，不同負載電阻電壓



負載電阻-10 $\Omega$



負載電阻-20 $\Omega$



負載電阻-100 $\Omega$



負載電阻-1k $\Omega$




負載電阻-10k $\Omega$




負載電阻-1M $\Omega$


##### 2. 輸入產波器之弦波，示波器輸出

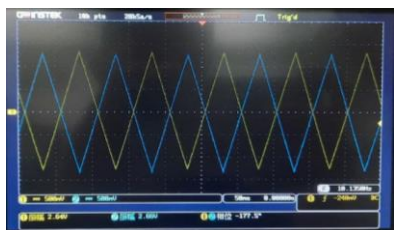

頻率-10Hz

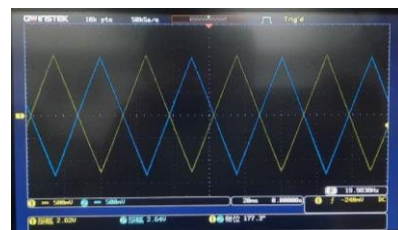


頻率-20Hz

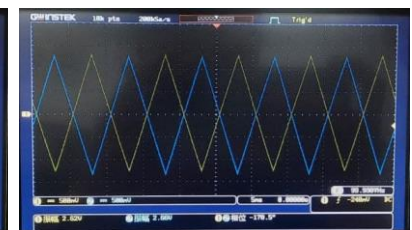


頻率-100Hz




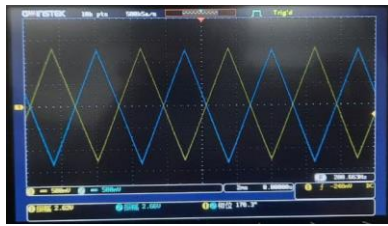


頻率-200Hz

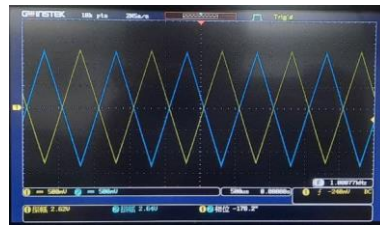


頻率-1kHz

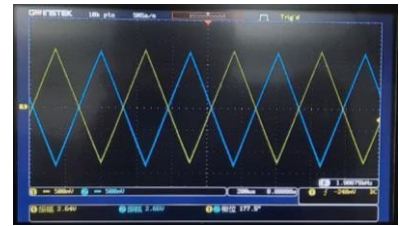

頻率-2kHz

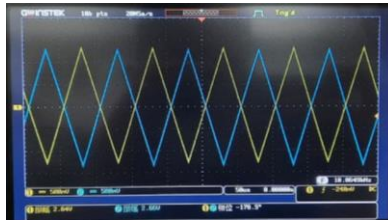


頻率-10kHz

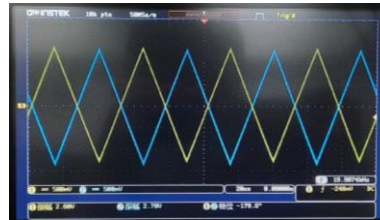

頻率-20kHz

## ■ 非反向放大器電路線性實驗


### 1. DAC提供電壓輸入、示波器輸出

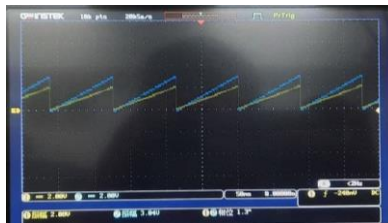

DAC 輸入-5k $\Omega$



DAC 輸入-10k $\Omega$

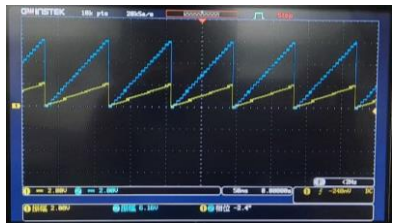

DAC 輸入-20k $\Omega$

## ■ 非反向放大電路頻率響應實驗

### 1. 輸入電壓4.8V，不同負載電阻電壓



負載電阻-10 $\Omega$




負載電阻-20 $\Omega$




負載電阻-100 $\Omega$



負載電阻-1k $\Omega$

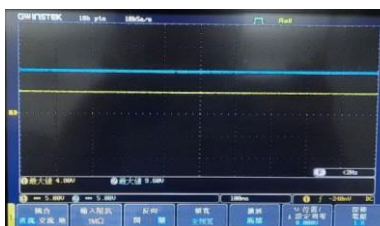


負載電阻-10k $\Omega$

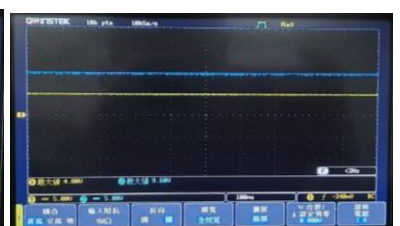


負載電阻-1M $\Omega$




## 2. 輸入產波器之弦波，示波器輸出

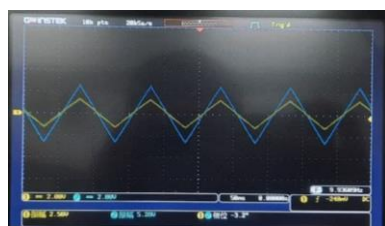


頻率-10Hz

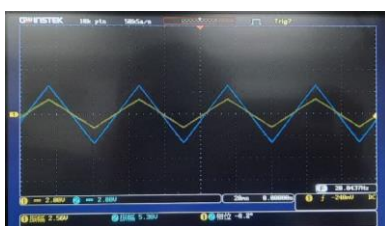


頻率-20Hz

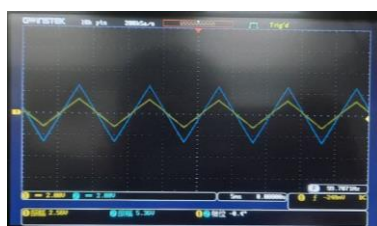


頻率-100Hz

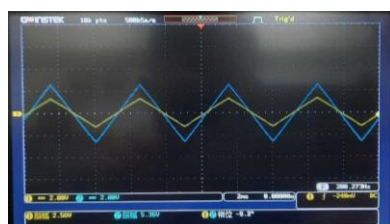


頻率-200Hz

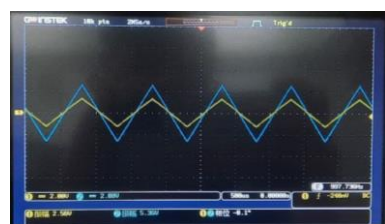


頻率-1kHz

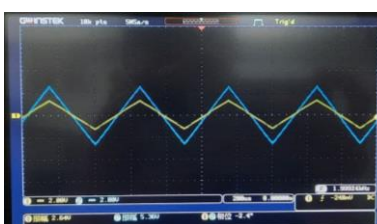

頻率-2kHz

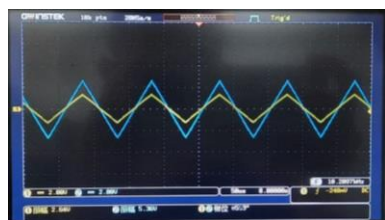

頻率-10kHz

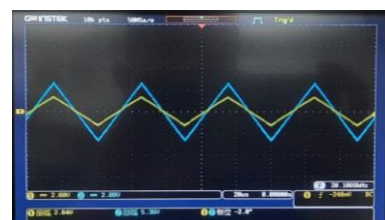


頻率-20kHz

## 實驗二 低通濾波器實作


### 一階低通濾波器設計實作

#### ■ 正弦波反應


### 1. 頻率響應

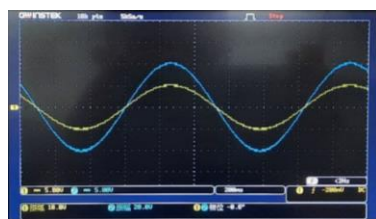


頻率-1Hz

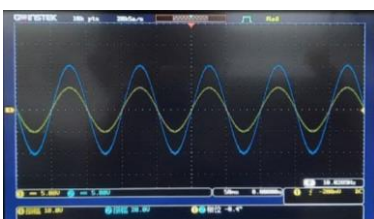


頻率-10Hz

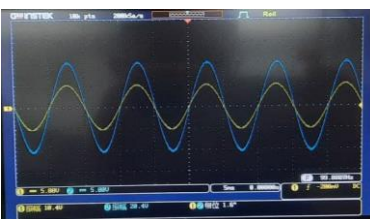


頻率-100Hz

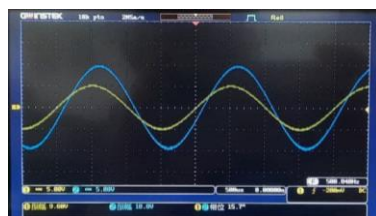


頻率-500Hz

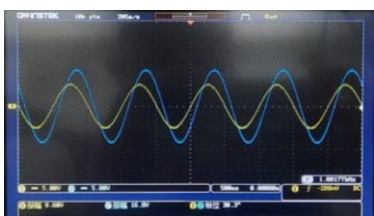

頻率-1kHz

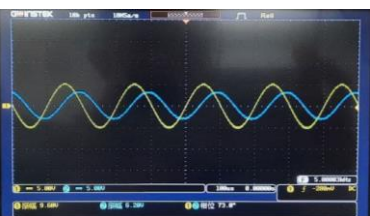

頻率-5kHz

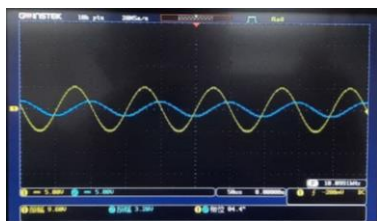


頻率-10kHz

## 2. 截止頻率



截止頻率

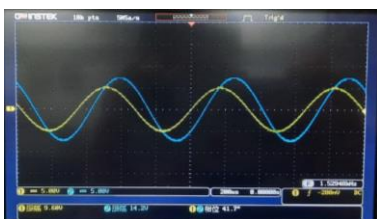


截止頻率前




截止頻率後


## ■ 方波反應

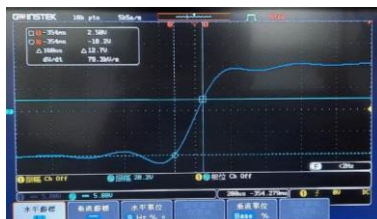


頻率 1Hz-時間常數

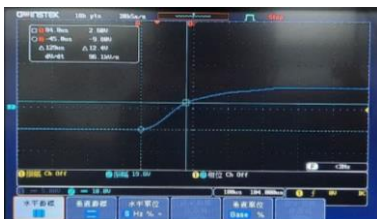


頻率 10Hz-時間常數

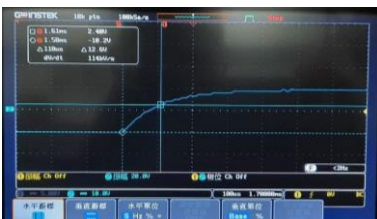


頻率 100Hz-時間常數

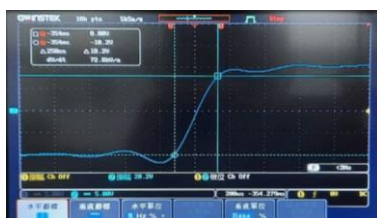

頻率 1Hz-穩定時間

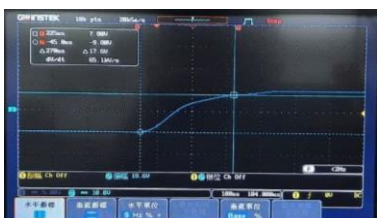

頻率 10Hz-穩定時間

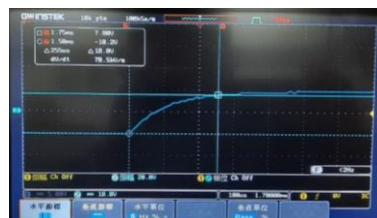

頻率 100Hz-穩定時間



頻率 1kHz-時間常數




頻率 1kHz-穩定時間

## ■ 自行設計

### 1. 正弦波反應

#### A. 頻率響應

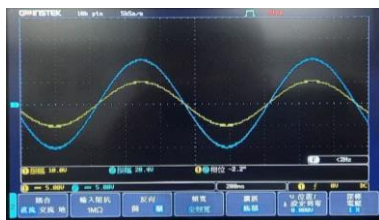

頻率-1Hz



頻率-10Hz




頻率-100Hz




頻率-500Hz



頻率-1kHz

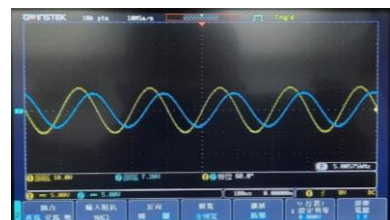


頻率-5kHz

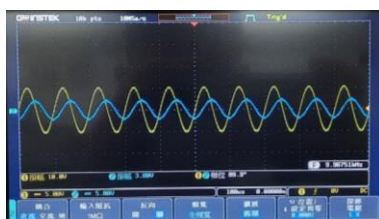


頻率-10kHz


#### B. 截止頻率

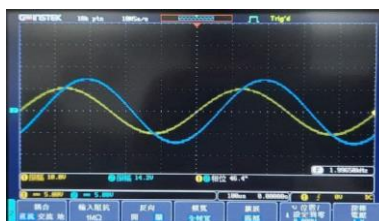

截止頻率

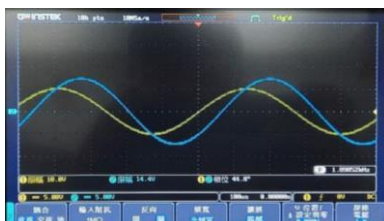


截止頻率前

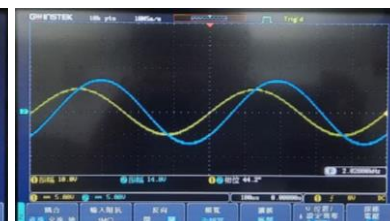


截止頻率後




## 2. 方波反應

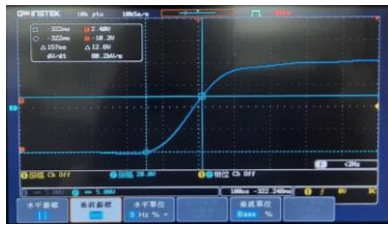


頻率 1Hz-時間常數

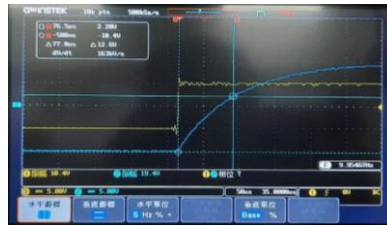


頻率 10Hz-時間常數

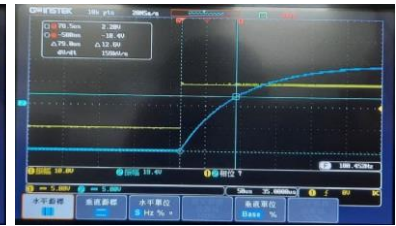


頻率 100Hz-時間常數

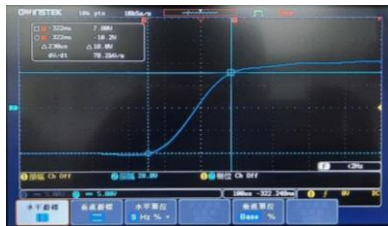


頻率 1Hz-穩定時間

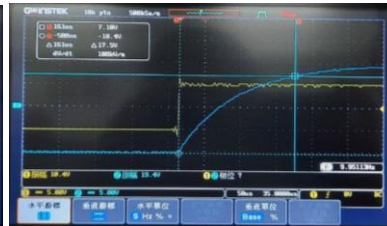


頻率 10Hz-穩定時間

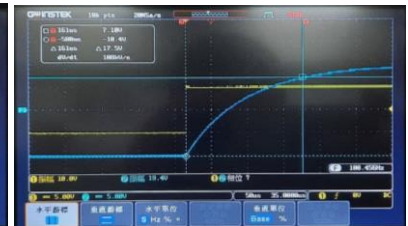

頻率 100Hz-穩定時間

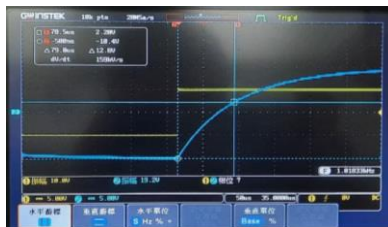

頻率 1kHz-時間常數

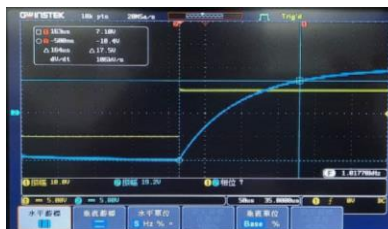


頻率 1kHz-穩定時間


## 二階低通濾波器設計實作

### ■ 正弦波反應


#### 1. 頻率響應

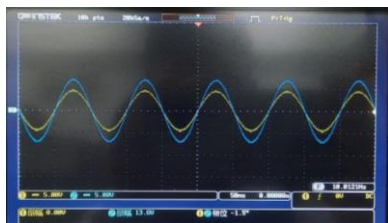


頻率-1Hz

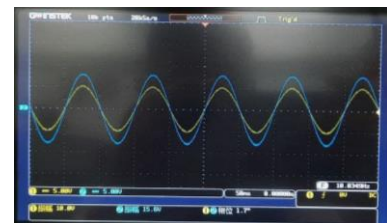


頻率-10Hz

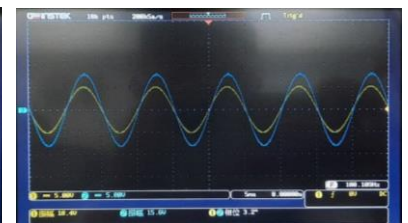


頻率-100Hz

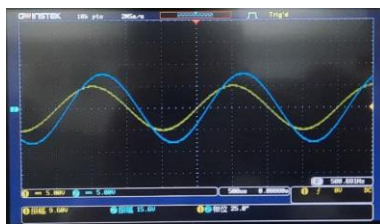

頻率-500Hz

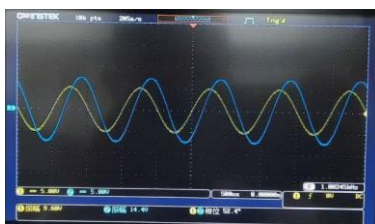


頻率-1kHz

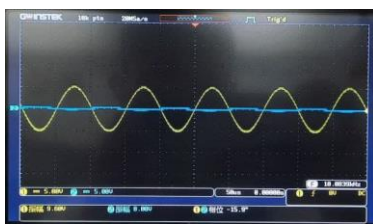

頻率-10kHz


## 2. 截止頻率

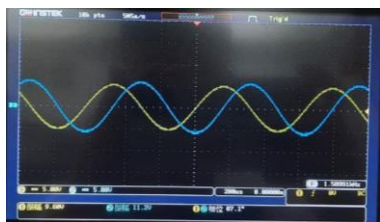

截止頻率




截止頻率前

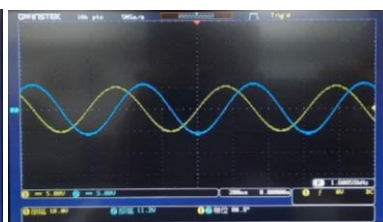


截止頻率後


## ■ 方波反應

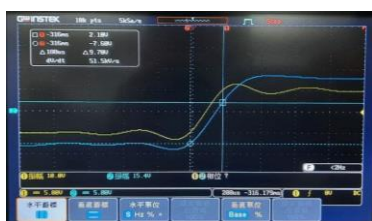


頻率 1Hz-時間常數

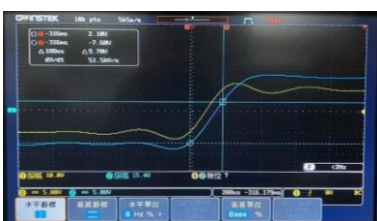


頻率 10Hz-時間常數

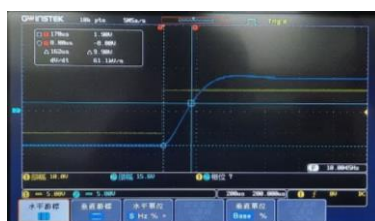


頻率 100Hz-時間常數

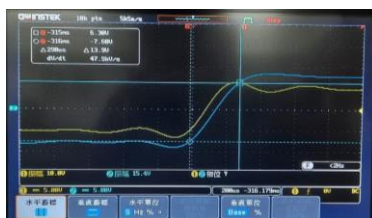


頻率 1Hz-穩定時間

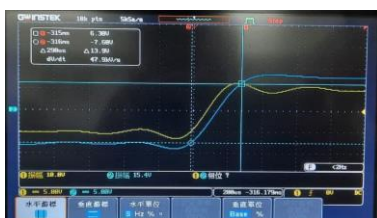


頻率 10Hz-穩定時間

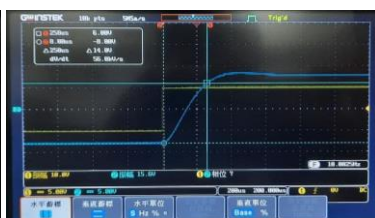

頻率 100Hz-穩定時間

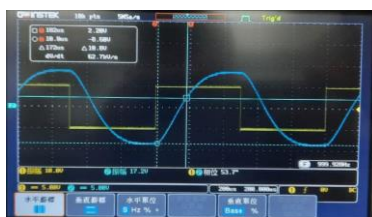

頻率 1kHz-時間常數

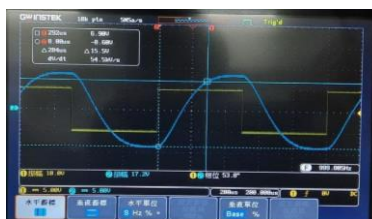


頻率 1kHz-穩定時間




## ■ 自行設計

### 1. 正弦波反應


#### A. 頻率響應

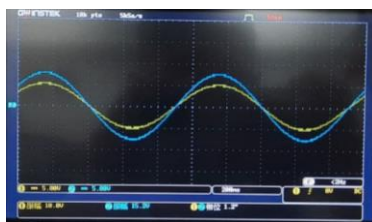


頻率-1Hz

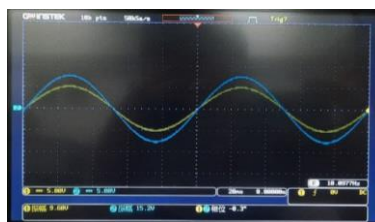


頻率-10Hz

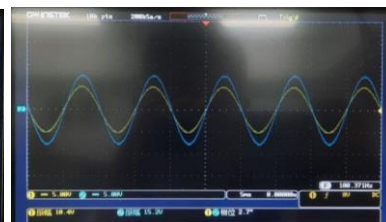


頻率-100Hz

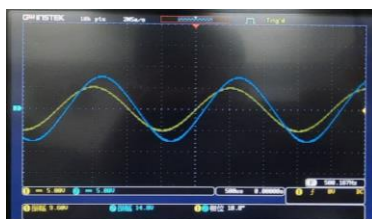


頻率-500Hz

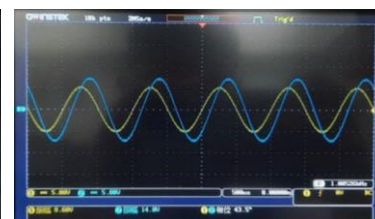

頻率-1kHz

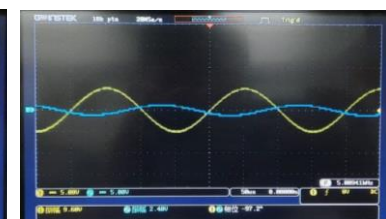


頻率-5kHz

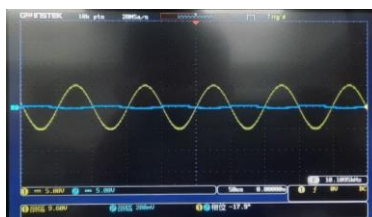


頻率-10kHz


#### B. 截止頻率

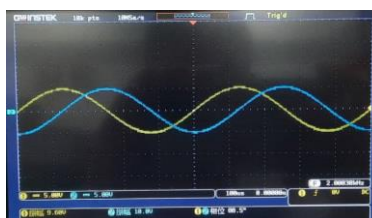

截止頻率

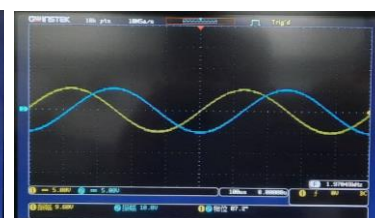


截止頻率前

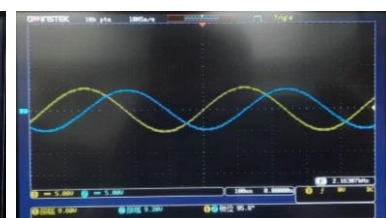


截止頻率後


### 2. 方波反應

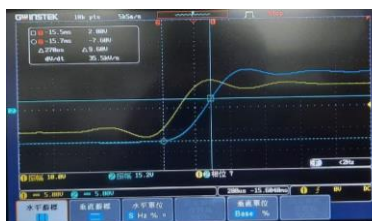


頻率 1Hz-時間常數

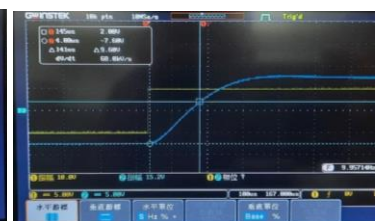


頻率 10Hz-時間常數

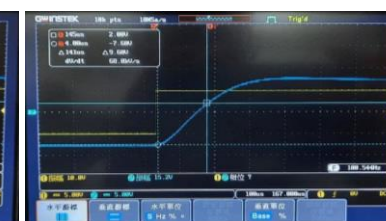


頻率 100Hz-時間常數

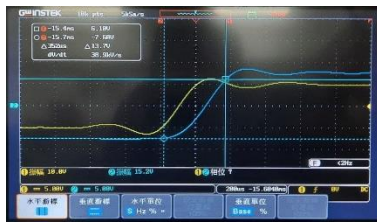


頻率 1Hz-穩定時間

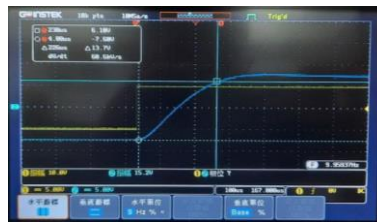


頻率 10Hz-穩定時間

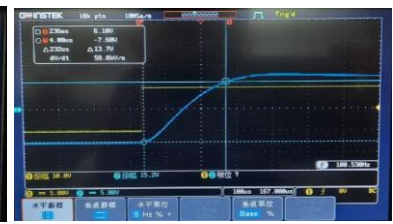

頻率 100Hz-穩定時間

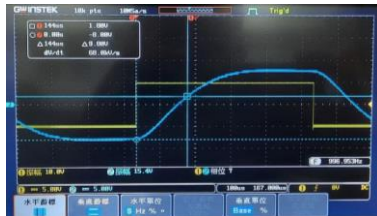

頻率 1kHz-時間常數

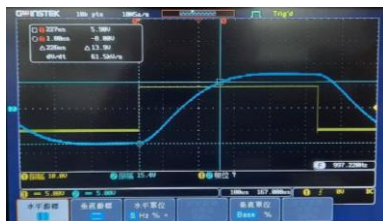


頻率 1kHz-穩定時間


## 二階差動濾波器設計實作

### ■ 正弦波反應


#### 1. 頻率響應

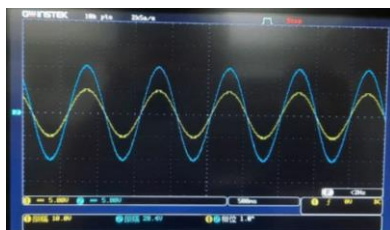


頻率-1Hz

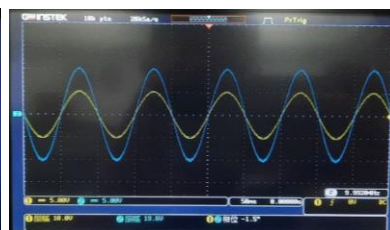


頻率-10Hz

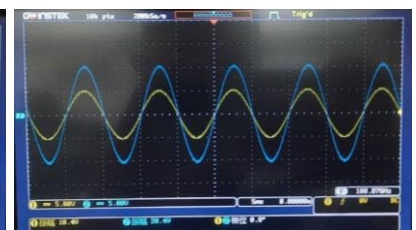


頻率-100Hz

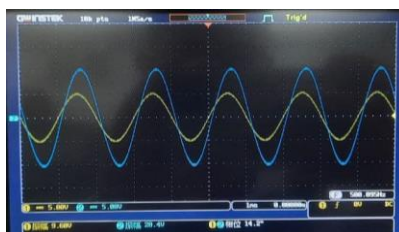


頻率-500Hz

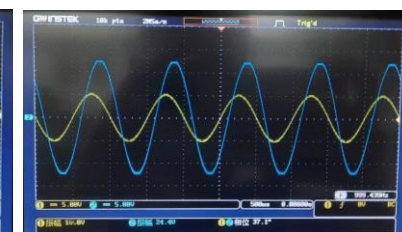

頻率-1KHz

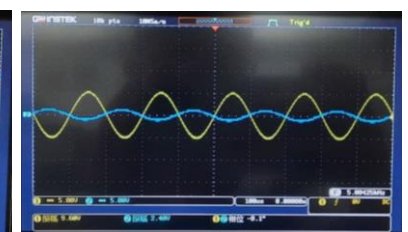


頻率-5KHz

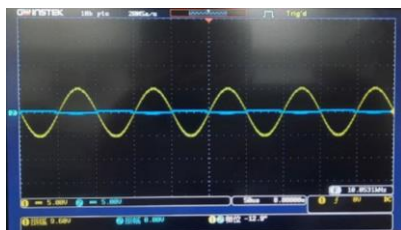


頻率-10kHz


## 2. 截止頻率

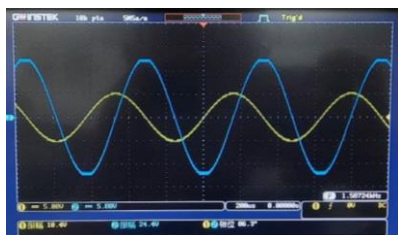

截止頻率

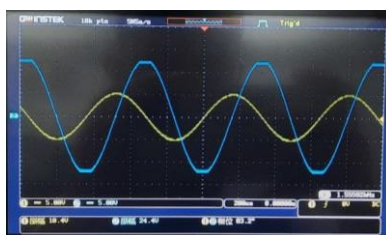


截止頻率前

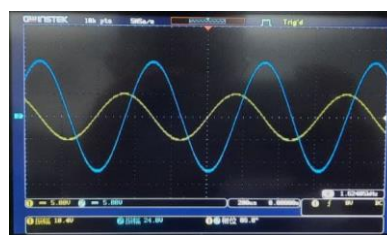


截止頻率後


## ■ 方波反應

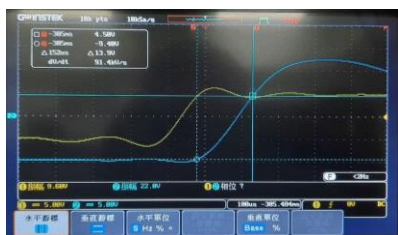


頻率 1Hz-時間常數

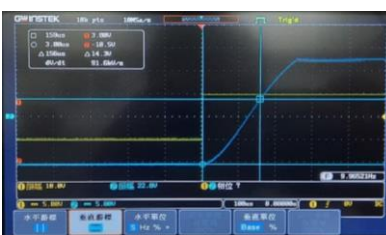


頻率 10Hz-時間常數

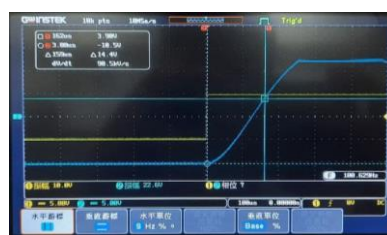


頻率 100Hz-時間常數

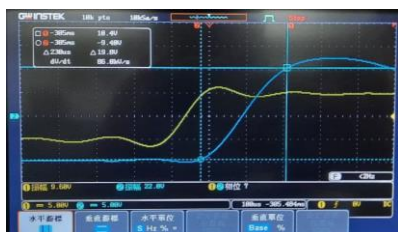


頻率 1Hz-穩定時間

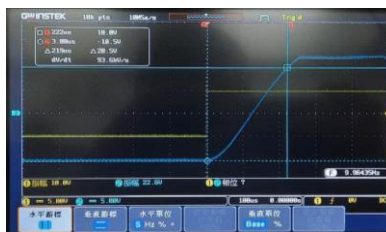

頻率 10Hz-穩定時間

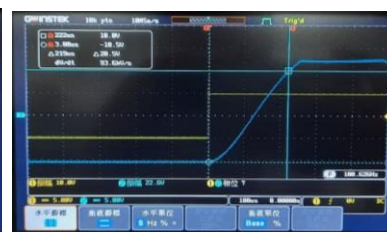


頻率 100Hz-穩定時間

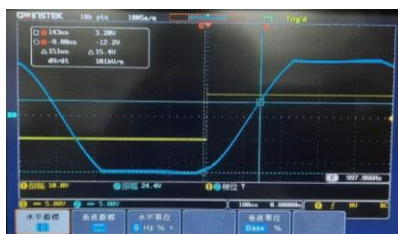

頻率 1kHz-時間常數



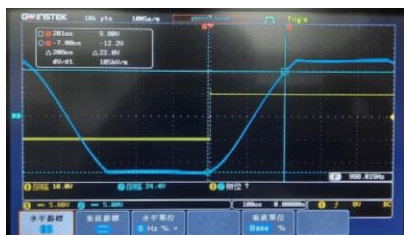


頻率 1kHz-穩定時間


## ■ 自行設計

### 1. 正弦波反應


#### A. 頻率響應

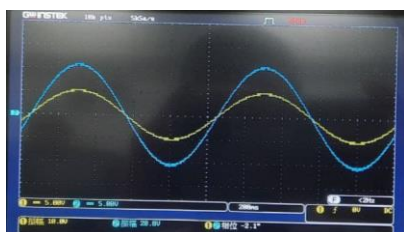


頻率-1Hz

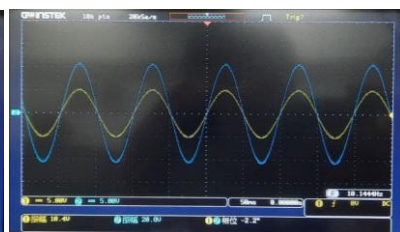

頻率-10Hz

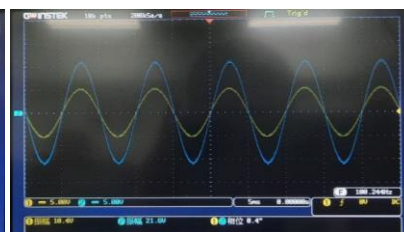


頻率-100Hz

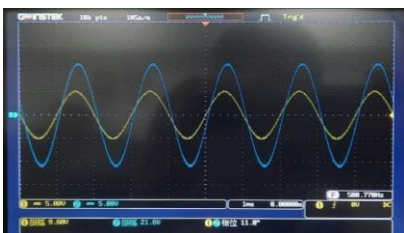


頻率-500Hz



頻率-1kHz

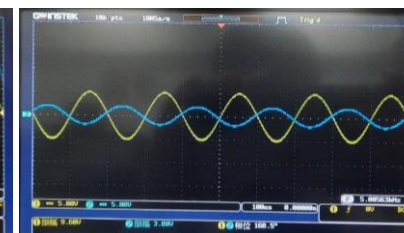


頻率 5kHz

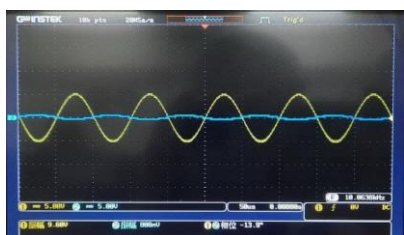


頻率-10kHz


#### B. 截止頻率

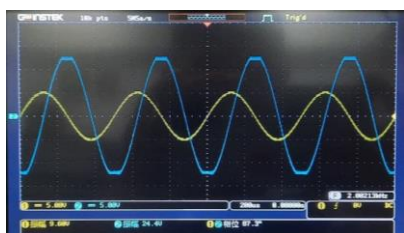

截止頻率

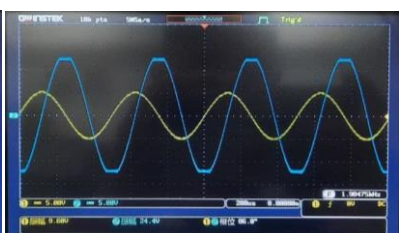


截止頻率前

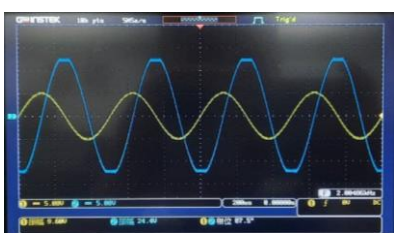


截止頻率後


## 2. 方波反應

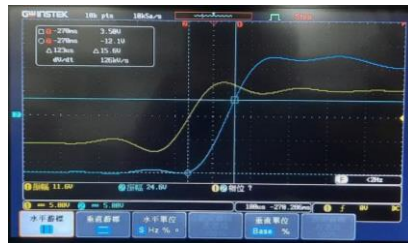


頻率 1Hz-時間常數

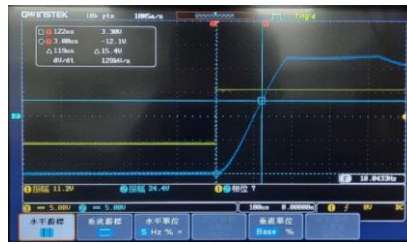


頻率 10Hz-時間常數

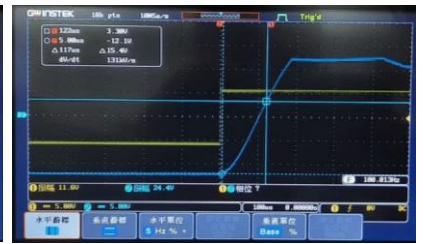


頻率 100Hz-時間常數

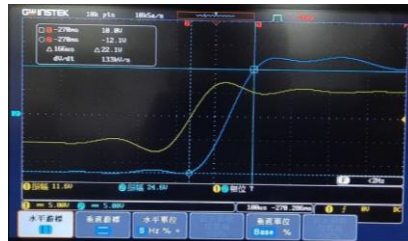


頻率 1Hz-穩定時間

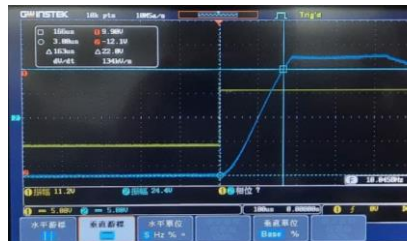


頻率 10Hz-穩定時間

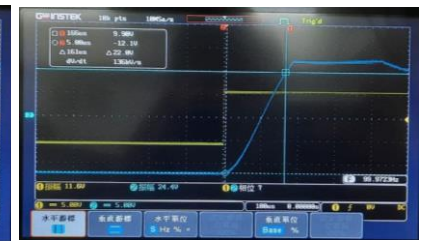

頻率 100Hz-穩定時間

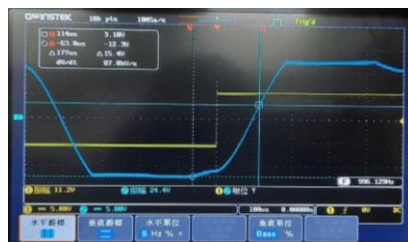

頻率 1kHz-時間常數

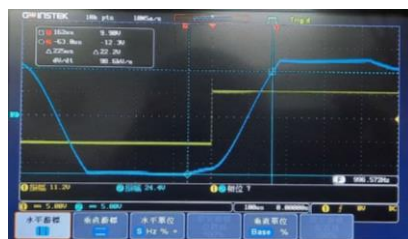

頻率 1kHz-穩定時間

## 開迴路增益實測




$E_i = +10V$




$E_i = -10V$


增益頻寬積實測

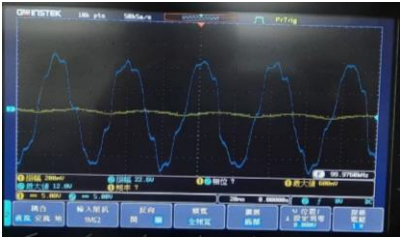

產波器 100kHz

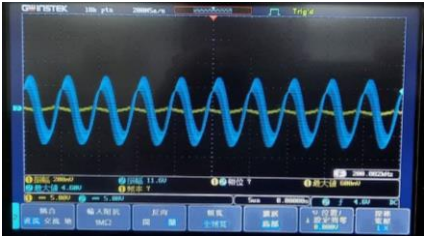

產波器 200kHz

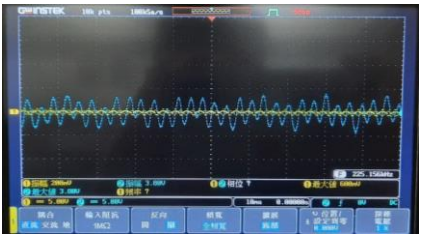

產波器 500kHz




產波器 1MHz

儀表放大器電路實測


	輸入電壓	0.05[V]	0.1[V]	1[V]	10[V]
增益 Gain					
1		-26.0[mV]	-0.04[V]	-0.96[V]	-10[V]
10		-344[mV]	-640[mV]	-9.8[V]	-14.4[V]
100		-2.00[V]	-6.60[V]	-14.60[V]	-14.40[V]
1000		-14.60[V]	-14.40[V]	-14.40[V]	-14.40[V]

CMRR 量測實驗

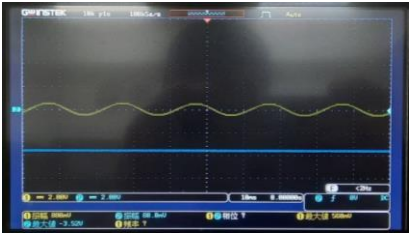


$E_o(0)$


## 電磁波雜訊拾取實驗

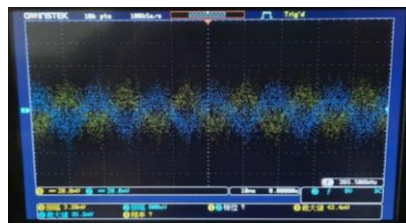


單線被覆線

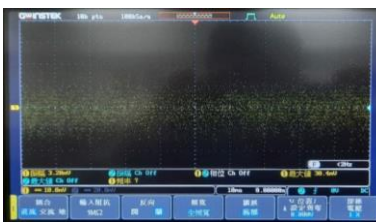


平行被覆線(不相交)

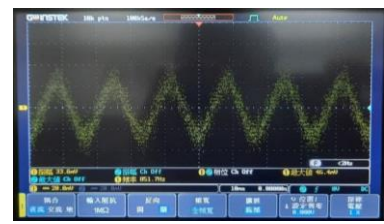

平行被覆線(相交)

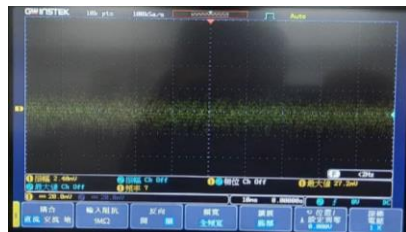

RJ45(不接地)

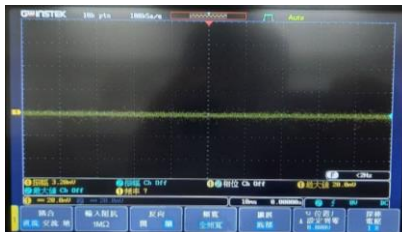

RJ45(接地)

## 三、實驗問題